



Universaldimmer

Version 1.1

10.1.2010

by petzi

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Technische Daten	4
3	Schaltungsbeschreibung	5
3.1	Übersicht	5
3.2	Netzteil	5
3.3	Stromsensor	5
3.4	Spannungssensor	6
3.5	Überlastmodul	7
3.6	Ansteuerung der FETs.....	8
3.7	Ansteuerung der Optokoppler	9
3.8	Schnittstelle zum Controller	9

1 Einleitung

In der folgenden Beschreibung sind die Erkenntnisse aus der Version 1.0 eingearbeitet.

Die Schaltung wurde bisher nur auf dem Steckbrett in Teilen aufgebaut.

2 Technische Daten

- automatische Auswahl An oder Abschnitt
- verschiedene Phasen pro Kanal möglich
- pro Kanal max. 300W
- automatischer Überlastschutz bei 340W
- Frequenz 50Hz (60Hz evtl. in einer späteren Version möglich)

3 Schaltungsbeschreibung

3.1 Übersicht

Der Dimmer besteht aus 2 unabhängigen Kanälen die einzeln gedimmt werden können. Jeder Kanal hat sein eigenes Dimmverfahren, evtl. eine andere Phase, einen eigenen Überlastschutz, ...


Gemeinsam ist der Transformator für die interne Spannungsversorgung. Dieser wird über Kanal1 versorgt, so dass dieser immer mit Netzspannung verbunden sein muss. Gemeinsam ist auch der Controller der für beide Kanäle ausgelegt ist.

3.2 Netzteil

Das Netzteil bezieht seine Spannung aus der Spannungsversorgung von Kanal1. Aus diesem Grund muss Kanal1 immer mit Spannung versorgt werden, d.h. an die Klemme KL1A muss mit 230V AC 50 Hz angeschlossen werden.

Über einen Trafo mit 2 Sekundärwicklungen (für jeden Kanal unabhängig) werden 12V AC erzeugt. Diese werden in D1/D2 gleichgerichtet (jeweils positive und negative Halbwelle getrennt), mit C1/C2 geglättet und in den Spannungsregler IC1 / IC2 auf +12V bzw. -12V stabilisiert.

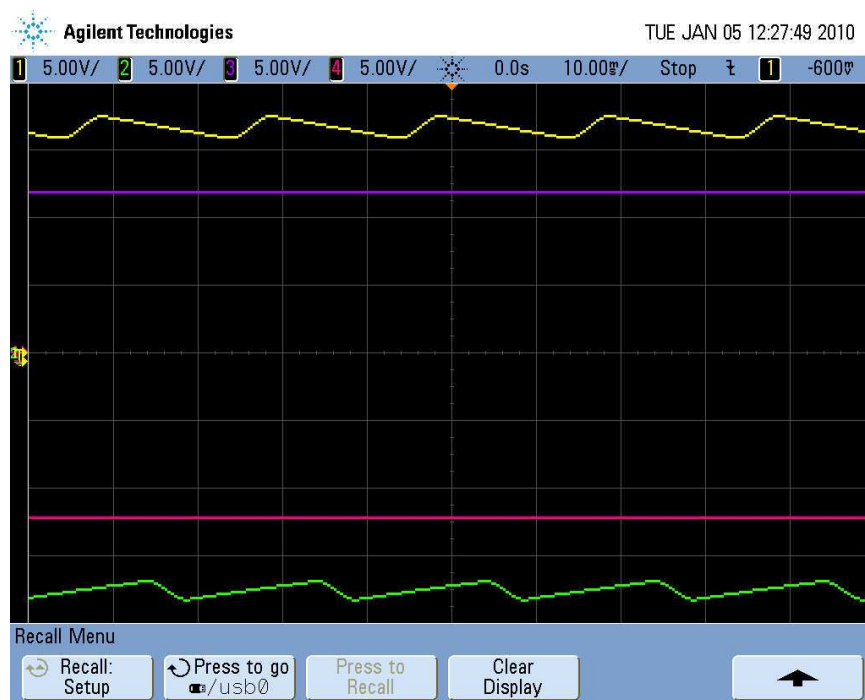Mit dieser Spannung werden die Operationsverstärker versorgt.



Spannungen vor und nach dem Spannungsregler.

3.3 Stromsensor

Am zwischen den beiden FETs befindlichen Shunt R1 liegt eine zum Laststrom proportionale Spannung an. Diese wird über R11 auf die Eingänge eines Operationsverstärkers gegeben. Dieser arbeitet mit einer Verstärkung von

$$v = \frac{R_{22}}{R_{11}} = \frac{150\text{k}\Omega}{100\Omega} = 1500$$

Durch eine anschließende Gleichrichtung mit den Dioden D4 bis D7 (aus Platzgründen kein Brückengleichrichter) wird eine Spannung erzeugt, die nur während der Nulldurchgänge bei 0 V liegt.

Dieses Signal wird über einen Optokoppler galvanisch entkoppelt und auf einen Eingang des Controllers geführt.

Kanal1: Pin10 Controllerstecker P0.3

Kanal2: Pin8 Controllerstecker P0.1

Über dieses Signal kann der Controller die Nulldurchgänge des Stromes feststellen.

Berechnung:

Die an R1 abfallende Spannung ist

$$U_1 = \frac{P \cdot R_1}{230V}$$

oder

$$U_1(t) = \frac{P \cdot R_1 \cdot \sqrt{2}}{230V} \sin(\omega \cdot t)$$

am Ausgang des Verstärkers:

$$U_A(t) = v \cdot U_1(t) = \frac{P \cdot R_1 \cdot R_{22} \cdot \sqrt{2}}{230V \cdot R_{11}} \sin(\omega t)$$

wobei

P Leistung der angeschlossenen Last

ω Kreisfrequenz = $2 \pi f = 100 \pi$ (bei 50 Hz)

Der Optokoppler schaltet ab einer bestimmten Schwellspannung ein, so dass gilt:

$$k = P \cdot R_{22} \cdot \sin\left(\omega \frac{T}{2}\right)$$

für kleine Pulsbreiten kann der sin linearisiert werden, so dass gilt:

$$6270 = P \cdot R_{22} \cdot T$$

mit T = Pulsbreite

mit R22 = 150k ergeben sich folgende Pulslängen:

P	T [us]	T gemessen [us]
15	2786	2700
25	1670	1650
40	1050	1010
60	700	570
75	557	480
100	418	340
200	210	120

Wird R22 kleiner gewählt, so kann bei niedrigen Leistungen der Nulldurchgang nicht mehr oder nur schlecht erkannt werden. Bei größerem R22 wird der Impuls bei großen Leistungen so kurz, dass er nicht mehr erkannt wird.

3.4 Spannungssensor

Die jeweilige Versorgungsspannung wird über Spannungsteiler (R2..R5) auf ca. 3V verringert und anschließend auf die Eingänge eines Operationsverstärkers gegeben.

Dieser arbeitet mit voller Verstärkung, so dass bei positiver Halbwelle der Spannung am Ausgang +12V anliegen und bei negativer Halbwelle -12V.

Dieses Signal wird über einen Optokoppler galvanisch entkoppelt und auf einen Eingang des Controllers geführt.

Kanal1: Pin13 Controllerstecker P0.4

Kanal2: Pin9 Controllerstecker P0.2

Über dieses Signal kann der Controller die Nulldurchgänge der Spannung feststellen.

3.5 Überlastmodul

Am zwischen den beiden FETs befindlichen Shunt R1 liegt eine zum Laststrom proportionale Spannung an. Diese wird über R14 auf den nichtinvertierenden Eingang eines Operationsverstärkers gegeben. Am invertierenden Eingang wird eine Spannung von 210mV (durch R16 und R17 erzeugt) angelegt. Damit liegen am Ausgang des Operationsverstärkers immer dann +12V an, wenn die Spannung am Shunt über 210mV ist. Dies ist bei einem Laststrom von ca. 1.5A der Fall. (Entspricht ca. 350W).

Diese Spannung ist nur während des Maximalwerts der positiven Halbwelle vorhanden. Sie lädt über R21 und D1 den Kondensator C2, der im Überlastfall also auf 12V aufgeladen wird. Sobald der Kondensator eine Spannung von über 8V aufweist wird der Ausgang des nachgeschalteten Operationsverstärkers auf 0V gelegt.

R21 ist so dimensioniert, dass Einschaltstromspitzen nicht zu einem Abschalten des Dimmers führen, d.h. der Kondensator benötigt eine gewisse Zeit bis er auf 8V geladen ist.

Damit dieser auch wieder entladen wird ist R13 parallel geschaltet. R13 ist so dimensioniert, dass nach ca. 3s die Spannung des Kondensators auf unter 4V gefallen ist. Dann wird der Ausgang des nachgeschalteten Operationsverstärkers auf 12V gelegt.

R20 sorgt für die Hysterese von 4V.

Der Ausgang des 2. Operationsverstärkers hat 2 Aufgaben:

1. über einen Optokoppler wird der Überlastfall an den Controller gemeldet
2. die Spannung dient der Ansteuerung der FETs, d.h. bei einer Spannung von 0V können die FETs nicht durchgeschaltet werden und der Dimmer ist automatisch abgeschaltet.

Bei erkannter Überlast wird der Dimmerkanal für ca. 3s abgeschaltet. Anschließend wird wieder mit der zuletzt eingestellten Helligkeit eingeschaltet. Ist die Überlast immer noch vorhanden, so wird sofort wieder abgeschaltet.

Da der Überlastfall auch an den Controller gemeldet wird, sollte die Software bei länger anhaltender Überlast den Dimmer abschalten und in größeren Zeitintervallen einschalten.

Die Leistungsgrenze ab welcher das Überlastmodul anspricht wird durch R16 festgelegt.

Berechnung:

$$P_{\max} = \frac{230\text{V} \cdot 12\text{V}}{\sqrt{2} \cdot R_1 \cdot \left(\frac{R_{17}}{R_{16}} + 1 \right)}$$

Mit $R_1 = 0,1\Omega$, $R_{17} = 220\text{k}\Omega$, $R_{16} = 3,9\text{k}\Omega$ ergibt sich

$$P_{\max} = \frac{230\text{V} \cdot 12\text{V}}{\sqrt{2} \cdot R_1 \cdot \left(\frac{R_{17}}{R_{16}} + 1 \right)} = \frac{19\,516}{\left(\frac{R_{17}}{R_{16}} + 1 \right)} \approx 340\text{W}$$

Näherungsweise gilt:

$$P_{\max} \approx 0,0887\text{A}^2 \cdot R_{16} = 346\text{W}$$

Bestimmung des Abschaltverhaltens:

Die Zeit die der Kondensator benötigt um auf 8V aufgeladen zu sein ist

$$t_1 = -R_{21} \cdot C_5 \cdot \ln\left(1 - \frac{8\text{V}}{11,3\text{V}}\right) = 27\text{ms}$$

Die Länge eines Ladeimpulses bei einer bestimmten Leistung ist

$$t_3 = 10\text{ms} - \frac{2}{\omega} \arcsin\left(\frac{P_{\max}}{P}\right)$$

damit ergibt sich die Dauer bis die Überlast abgeschaltet wird zu

$$\Delta t = \frac{t_1}{t_3} 20\text{ms}$$

<u>P[W]</u>	<u>Δt [ms]</u>
350	354
400	154
500	103
750	77
1000	69
2000	60
∞	54

Bestimmung des Einschaltverhaltens:

Die Dauer bis ein bei Überlast eingeschalteter Dimmer wieder eingeschaltet wird ergibt sich aus der Zeit die der Kondensator benötigt um sich von 8V auf 4V zu entladen:

$$t_2 = -R_{13} \cdot C_5 \cdot \ln\left(\frac{4\text{V}}{8\text{V}}\right) = 3,25\text{s}$$

3.6 Ansteuerung der FETs

Falls nicht der Überlastfall vorliegt, so kommt über R9 vom Operationsverstärker eine Spannung von 12V. Diese dient der Durchschaltung der FETs. Sie kann über einen Optokoppler vom Controller auf 0 V heruntergezogen werden.

Über diesen Ausgang kann der Controller die FETs ein- und ausschalten. Diese erfolgt alle 10ms. Die genauen Zeitpunkte werden durch die eingestellte Helligkeit und das Dimmverfahren vorgegeben.

3.7 Ansteuerung der Optokoppler

Damit die Optokoppler ein digitales Signal sicher an den Controller weitergeben können müssen mindestens 0.5 mA durch die Diode fließen.

Bei einer Ansteuerung mit 11V und einer Diodenspannung von ca. 1V ergibt sich damit ein maximaler Vorwiderstand von

$$R_{\max} = 10\text{V}/0.5\text{mA} = 20\text{k}\Omega$$

Diese Grenze darf nicht überschritten werden, bei Messungen hat sich gezeigt, dass 22k Ω schon zu groß ist.

3.8 Schnittstelle zum Controller

PIN	Controller	Beschreibung
01	EIB+	
02	EIB-	GND
03		
04		
05	VCC	3.1V vom Controller
06		
07	P0.0	Steuersignal Kanal2
08	P0.1	Stromsignal Kanal2
09	P0.2	Spannungssignal Kanal2
10	P0.3	Stromsignal Kanal1
11		unbenutzt
12		unbenutzt
13	P0.4	Spannungssignal Kanal1
14	P0.5	Überlastsignal Kanal1
15	P0.6	Steuersignal Kanal1
16	P0.7	Überlastsignal Kanal2
17		unbenutzt
18		unbenutzt
19		unbenutzt
20		unbenutzt