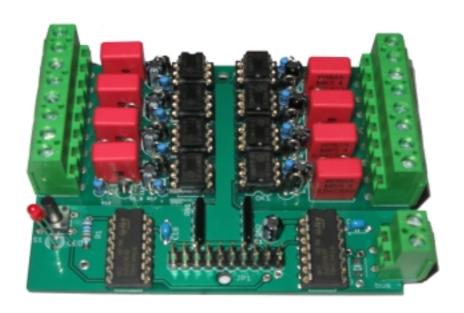


Freebus – Applikationsmodul Input 8 x 230V (Rev. 4.0)

Designed by oldcoolmen

Baugruppenbeschreibung



Stand: 22.12.2008

Bearbeiter: Tiger



Hinweis

Das Freebus Projekt ist ein Open - Source – Projekt und soll den Einsatz und die Nutzung eines Bussystems für die Hausautomation fördern. Alle Komponenten sind von uns nach besser Wissen und Gewissen entwickelt und getestet. Für Schäden die sich aus der Nutzung unserer Komponenten ergeben übernehmen wir keinerlei Haftung und Gewährleistung. Bei Problemen und Fragen werden wir im rahmen unserer Möglichkeit Unterstützung geben.

Unsere Hard- und Software ist unter unserer eigenen Lizenz. Eine kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich untersagt und wird strafrechtlich verfolgt.

Die private Nutzung ist bis auf Widerruf ausdrücklich erwünscht. Solltet ihr kommerzielle Angebote oder eine kommerzielle Nutzung dritter, auch nur ansatzweise, bemerken, wendet euch bitte an uns.

Impressum: www.freebus.org



Inhaltsverzeichnis

1	Technische Daten				
	Schaltungsunterlagen				
		Stromlaufplan			
		Platinen-Layout			
		anleitung			
		Stückliste			
	3.2	Platinendaten	.12		
	3.3	Montageanleitung	.13		
4	Vers	sionsübersicht Komplettmodul	.15		



1 Technische Daten

Funktionsbeschreibung:

Das Freebus Modul "Input8x230" ermöglicht den Anschluss von 8 unabhängigen Spannungssignalen mit einer Nennspannung von 230 V. Die zugehörige Software sendet entsprechend der parametrierten Funktionen die Steuerinformationen mittels Telegrammen über den Bus.

<u>Technische Daten:</u>

Modultyp: Binäreingang 8-fach, 230 V

Hutschienenmontage

Abmessungen (Breite): 4 TE (70 mm)

(je nach Gehäusetyp sind Abweichungen möglich)

Modulversorgung: Über den Bus

Leistungsaufnahme: max. xxxx W (muss noch verifiziert werden)

Signal spanning: $230 \text{ V} \pm 10\%$, 50/60 Hz

0-Signal: 0 ... 100 V 1-Signal: > 112 V

Signalstrom:

Anschluss: Schraubklemmen

eindrähtig 4 mm²

AWG 12


Schutzart: mit Gehäuse IP20

(ohne Gehäuse IP 00)

Umgebungstemperatur: 0-45 °C (keine Betauung zulässig)



Anschlussschema:

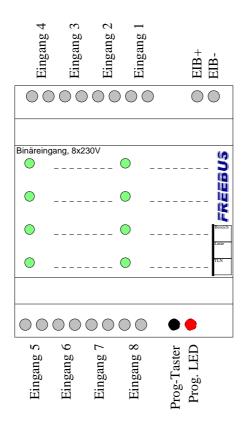


Hinweis:

LED-Anordnung kann je nach verwendeten Controller-Baugruppe abweichen.



2 Schaltungsunterlagen


2.1 Stromlaufplan

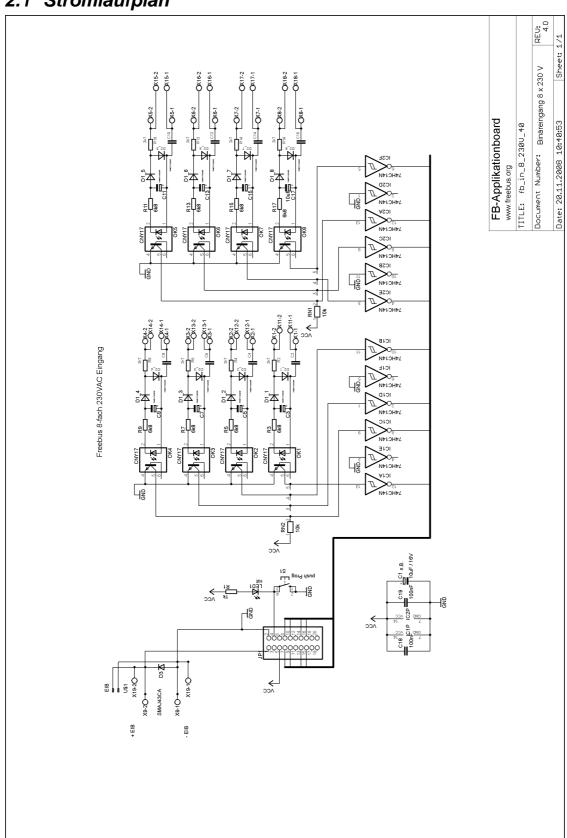




2.2 Platinen-Layout

Bestückungsseite:

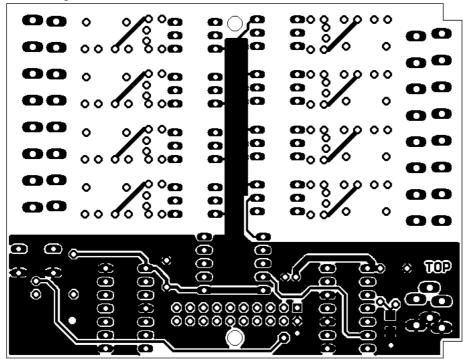

(Achtung: NICHT Maßstabsgerecht)


Lötseite:

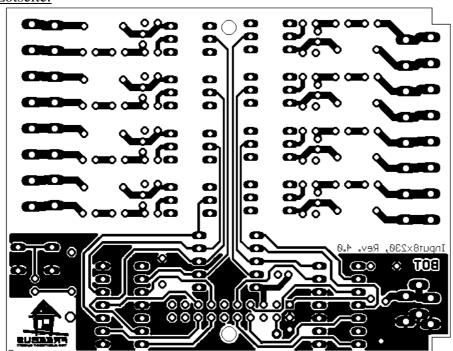

(Achtung: NICHT Maßstabsgerecht)

FREEBUS

Bestückungsplan:

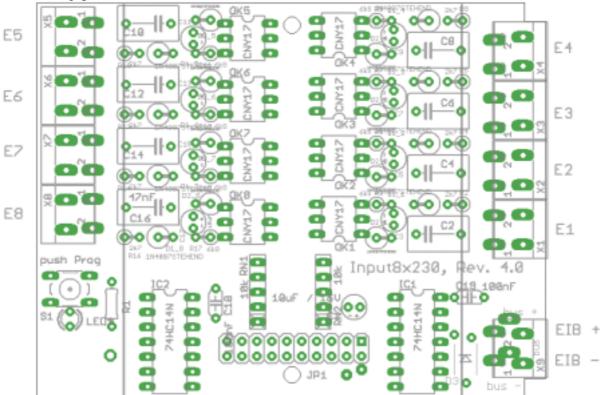



Bohrplan:

Bohrlegende Datum: 20.11.2008 15:06:47 110.236 mil m; mil 55,118 E E E 1,0000 2,8000 1,4000 $\oplus X \times Z \bowtie$


Į. 급.

39,370

E E

35,433

9000

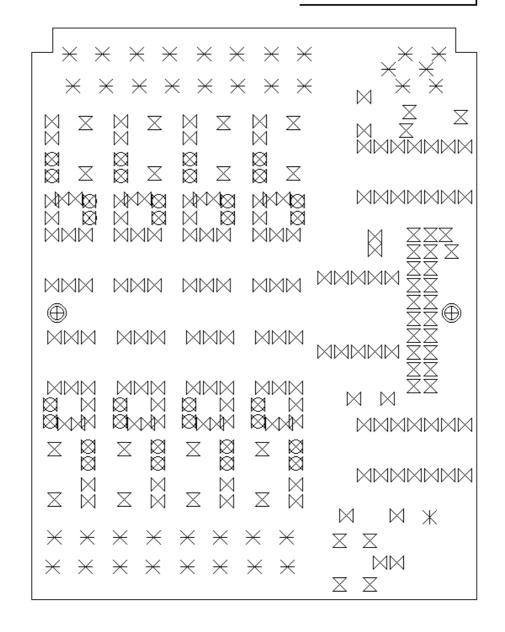



3 Bauanleitung

3.1 Stückliste

Pos.	Kennung	Bezeichnung	Anzahl	Bestellnummer		E-Preis
1	IC1, IC2	74HC14N	2	74HC 14	1)	0,12 €
2	OK1, OK2,	CNY17-II	8	CNY 17/II	1)	0,18 €
	OK3, OK4,				-	
	OK5, OK6,					
	OK7, OK8					
3	D1_1, D1_2,	1N4007	16	1N 4007	1)	0,02 €
	D1_3, D1_4,					
	D1_5, D1_6,					
	D1_7, D1_8,					
	D2_1, D2_2,					
	D2_3, D2_4,					
	D2_5, D2_6,					
	D2_7, D2_8					
4	LED1	LED rot, 3 mm	1	LED 3MM 2MA RT	1)	0,092 €
		low current				
5	D3	SMAJ43CA	1			
6	R1	Widerstand 1K, 1 %, ¼ W,	1	METALL 1,00K	1)	0,082 €
		Bauform0207				
7	R3, R5, R7,	Widerstand 6K8, 1 %, ¼ W,	8	METALL 6,80K	1)	0,082 €
	R9, R11,	Bauform0207				
	R13, R15,					
	R17					
8	R2, R4, R6,	Widerstand 2K7, 1 %, ¼ W,	8	METALL 2,70K	1)	0,082 €
	R8, R10,	Bauform0207				
	R12, R14,					
	R16				4.	0.000
9	RN1, RN2	Widerstandsnetzwerk 10K	2	SIL 5-4 10K	1)	0,082 €
10	C1	Kondensator 10 µF / 16 V	1	SM 10/16RAD	1)	0,072 €
		Radiale, RM 1,5 mm		97.5.4.0.14. 5= : =	4.5	0.0====
11	C3, C5, C7,	Kondensator 10 µF / 16 V	8	SM 10/16RAD	1)	0,072 €
	C9, C11,	Radiale, RM 1,5 mm				
	C13, C15,					
10	C17	T. 1 A. D. (2007))	4.	0.14.0
12	C2, C4, C6,	Kondensator 47 nF/630 V _{DC}	8	MKS-4 47N	1)	0,14 €
	C8, C10,	WIMA MKS-4				
	C12, C14,					
12	C16	W 1 / 100 F	2	W7D 0 5 100N	1)	0.12.0
13	C18, C19	Kondensator 100 nF	2	X7R-2,5 100N	1)	0,12 €
1.4	0.1	T4 2C-1-1'	1	TACTED 2201D		0.10.0
14	S1	Taster, 2xSchliesser	1	TASTER 3301D		0,12 €
		Höhe 12,5 mm				

App Input8x230 Reg4 Stand: 22/12/2008 10



Pos.	Kennung	Bezeichnung	Anzahl	Bestellnummer	E-Preis
15	JP1	Stiftleiste 2x10	1	SL 2X10G 2,54	0,13 €
16	X11, X12,	X11, X12, PTR Anreihklemmen		2)	ca. 0,30 €
	X13, X14,	AKZ700/2-5.08			
	X15, X16,				
	X17, X18				
	alternativ:	Anreihklemme 2-polig,	8	AKL 073-02 1)	0,30 €
	X1, X2, X3,	RM5,08 /Lift			
	X4, X5, X6,				
	X7, X8				
17	X19	PTR Anreihklemmen	1	2)	ca. 0,30 €
		AKZ700/2-5.08			
	Alternativ:	Anreihklemme 2-polig,	1	AKL 073-02 1)	0,30 €
	X9	RM5,08 /Lift			
18	Gehäuse	Hutschienegehäuse		HUT 4-C 1)	6,65 €
		Serie MR,			
	alternativ:	Hutschienegehäuse			
		APra Rail, Fa. Apra Norm			
19		IC-Sockel 14 pol.	2	GS 14P 1)	0,17 €
20		IC-Sockel 6 pol.	8	GS 6P 1)	0,09 €
21	Platine	Platine	1		ca. 4.00 €
		,,Input8x230, Rev 4.0"			

¹⁾ Bestellnummer von Reichelt Elektronik (http://www.reichelt.de)

²⁾ Krieger Elektro (http://krieger-elektro.de)



3.2 Platinendaten

Platinenmaterial FR4 1.5 mm

35 m Kupfer doppelseitig

Die Layoutdaten liegen im Gerber-Format vor. Anhand der vorliegenden Daten wurde bereits kleine Musterserie gefertigt. Die benötigen Files sind in einem Zip-File gepackt und können somit direkt zum Platinenhersteller übertragen werden.

Die folgende Übersicht zeigt die für die Herstellung benötigten Files:

- *.drl Drill rack data
- *.drd Excellon drill description
- *.dri Excellon drill tool description
- *.cmp Component side data
- *.sol Solder side data
- *.plc Component side silk screen data
- *.stc Component side solder stop mask data
- *.sts Solder side solder stop mask data
- *.gpi Gerber photoplotter information data

ACHTUNG:

Das Layout ist NICHT zum Selbstätzen geeignet! Die erforderlichen Durchkontaktierungen können nicht immer durch ein Beidseitiges Verlöten hergestellt werden.

Kleineren Bedarfsmenge können ggf. über die Freebus – Community (siehe Forum auf der Homepage) bezogen werden.


App Input8x230 Reg4 Stand: 22/12/2008 12




3.3 Montageanleitung

Die Platine sollte in den folgenden Arbeitstritten bestückt werden, da bestimmte Bauelemente ansonst nur schwer zugänglich sind.

Schritt 1: Bestückungsseite der Rohplatine

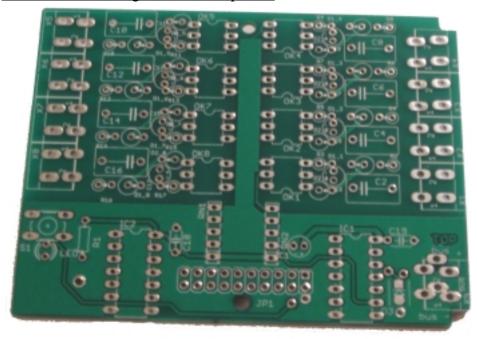

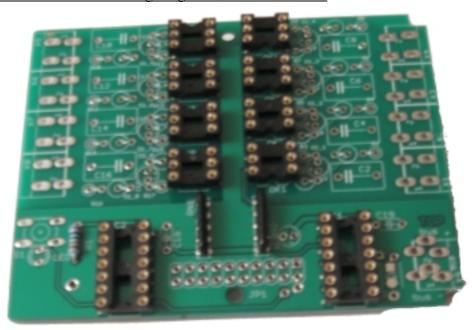
Schritt 2: Bauteile mit geringer Bauhöhe bestücken




13 App Input8x230 Reg4 Stand: 22/12/2008




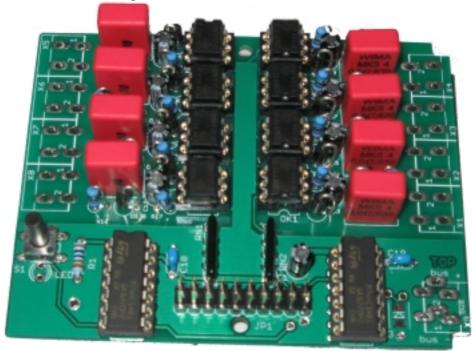Schritt 3: Bestückung der restlichen Bauelemente



 Hinweis: Die roten WIMA-Kondensatoren sollten zum Schluss bestückt werden!



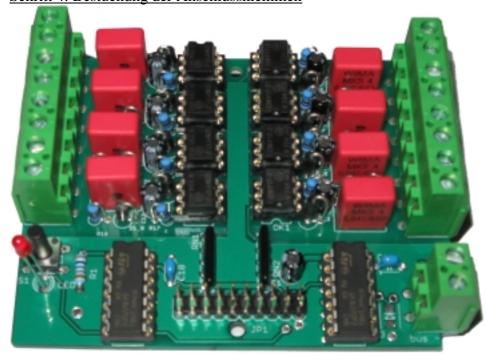

Hinweis: Abbildung zeigt die PTR Anreihklemmen, AKZ700/2-5.08

-FERTIG-



4 Versionsübersicht Komplettmodul

Die Baugruppe kann nur in Kombination mit einem Freebus-Controllerboard und der zugehörigen Firmware betrieben werden. Die folgende Übersicht zeigt die möglichen Kombinationen:

Applikationsboard	App Input8x230, Rev. 4.0
Controllerboard	AVR-Board mit neuer Grundschaltung in
	vorbereitung
Firmware	Firmware in Arbeit

Applikationsboard	App Input8x230, Rev. 4.0
Controllerboard	LPC-Board mit neuer Grundschaltung in
	vorbereitung
Firmware	Firmware in Arbeit

App Input8x230 Reg4 Stand: 22/12/2008 15